



$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R = 10 \text{ k}\Omega \quad ; \quad L = 10 \text{ H} \quad ; \quad C = 0.5 \text{ }\mu\text{F} \quad ; \quad E = 100 \text{ V}$$