



$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega \quad ; \quad R_2 = 500 \text{ }\Omega \quad ; \quad C = 20 \text{ nF} \quad ; \quad L = 2 \text{ mH} \quad ; \quad E = 100 \text{ V}$$