



$$\bar{E}' = \bar{E} \frac{Z_1}{Z_1 + R_1} = 16 - j 7.98$$

$$Z' = \frac{Z_1 R_1}{Z_1 + R_1} = 8.02 - j 3.99$$