



$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 50 \text{ k}\Omega, \quad C = 0.1 \text{ } \mu\text{F}, \quad E = 400 \text{ V}$$