$\bar{I}$

$R = 5\,10^3$

I_L

$C = 49.8\,\mu\,\text{F}$

$L = 20\,\text{mH}$

$\bar{U}_C$

+

−