



$$R_1 = 15 \, \Omega \quad , \quad R_2 = 100 \, \Omega \quad , \quad L = 20 \, \text{mH} \quad , \quad C = 1 \, \mu\text{F}$$